



LogiSim 시뮬레이션 소프트웨어를 사용해서 위와 같은 디지털시계를 설계하시오. 12진 카운터의 값을 7-SEG에서 표시할 수 있게끔 변환해 주는 '제어 회로'도 설계하시오.